

TD ALM HARD

Le Multiplieur (document enseignant)

1- Opérandes en base 2

Comment calculer 6×5 ?

Pour l'instant entiers naturels

Exemple en base 2 de multiplication :

$$\begin{array}{r} 110 \\ * 101 \\ \hline 110 \\ 000 \\ 110 \\ \hline 11110 \end{array}$$

Notons en binaire $A=a_2,a_1,a_0$ le multiplicande et $B=b_2,b_1,b_0$ le multiplieur

$S=s_4,s_3,s_2,s_1,s_0$

Combien de bits nécessaires pour coder le résultat ? si A et B sur n bits.


Analyse des opérations effectuées : Et booléen, additions et décalages

Réalisation à l'aide d'additionneurs.

Taille des additionneurs ?

$\begin{array}{r} 111 \\ * 111 \\ \hline 0111 \\ + 111 \\ \hline 10101 \\ 111 \\ \hline 110001 \end{array}$	$\begin{array}{r} a_2\ a_1\ a_0 \\ * b_2\ b_1\ b_0 \\ \hline 0\ b_0.(a_2\ ,\ a_1\ ,\ a_0) \\ + b_1.(a_2\ ,\ a_1\ ,\ a_0)\ 0 \\ \hline x_3\ x_2\ x_1\ x_0\ b_0.a_0 \\ + b_2.(a_2\ ,\ a_1\ ,\ a_0)\ 0\ 0 \\ \hline s_5\ s_4\ s_3\ s_2\ s_1\ s_0 \end{array}$
--	--

Dessin à l'aide d'additionneurs 3 bits :

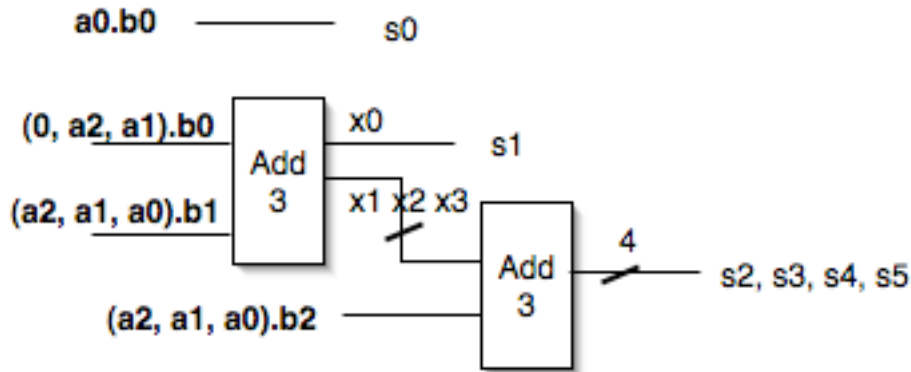


Si on revient à l'additionneur 1 bits, on arrive au circuit régulier suivant (avec $n=3$):

111	a2 a1 a0
*	*
111	b2 b1 b0

0 1 1 1	0 b0.a2 b0.a1 b0.a0
+	+
1 1 1 .	b1.a2 b1.a1 b1.a0 0

1 0 1 0 1	x3 x2 x1 x0 b0.a0
+	+
1 1 1 . .	b2.a2 b2.a1 b2.a0 0 0

1 1 0 0 0 1	s5 s4 s3 s2 s1 s0
-------------	-------------------

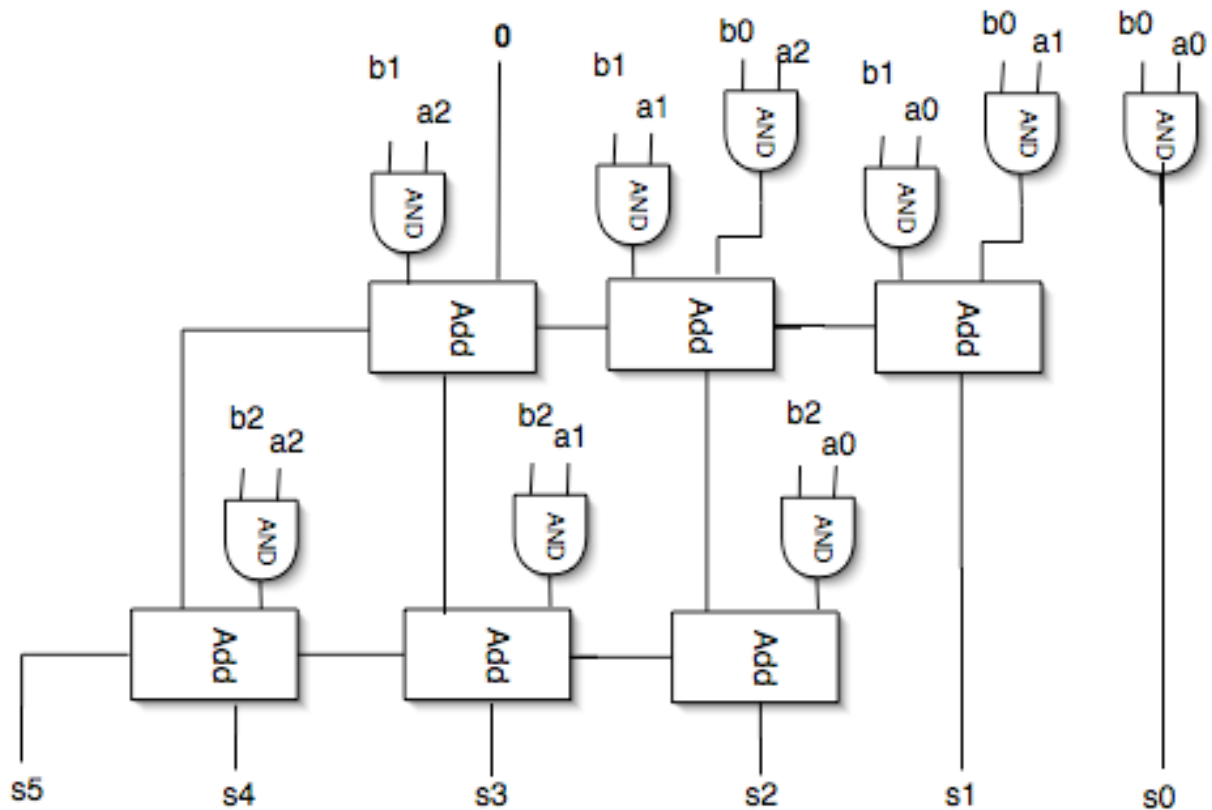

2- Et si le multiplicande est négatif ?

Le multiplieur est en base 2, le multiplicande est en complément à 2, le résultat aussi.

Il faut propager le bit de poids fort si il est à 1 dans l'étage suivant pour garder des sommes intermédiaires négatives (et cela seulement si le multiplicande est négatif)

Exemple :

111	a2 a1 a0
* 101	* b2 b1 b0
1 1 1 1	b0.a2 b0.a2 b0.a1 b0.a0
+ 0 0 0 .	+ b1.a2 b1.a1 b1.a0 0
1 1 1 1 1	x3 x2 x1 x0 b0.a0
1 1 1 . . +	b2.a2 b2.a1 b2.a0 0 0
1 1 1 0 1 1	s5 s4 s3 s2 s1 s0

.

Point de départ : la somme intermédiaire (notée $s_n \dots s_1$) obtenue est juste ou non sur n bits en complément à 2.

Il faut rajouter un bit pour faire la somme suivante (ou pour le résultat final) de façon à que cela soit juste sur $n+1$ bits.

Dans l'exemple sur 3 bits, on doit rajouter x_3 puis s_5 (j'oublie le premier cas qui est plus simple).

Il faut donc que la valeur reste juste sur $n+1$ bits en complément à 2.

Quelle est la valeur de ce bit x que l'on rajoute?

On peut étudier tous les cas pour ce bit à rajouter suivant le flag Overflow V (complément à 2) et la valeur de la dernière retenue s_{n+1} .

Si $V=1$ alors résultat faux sur n bits mais juste sur $n+1$ bits (à admettre ou à démontrer) donc $x = s_{n+1}$

Si $V=0$ alors le résultat est juste sur n bits il faut donc que x soit égal au signe de la somme (donc s_n) pour que la somme reste juste sur $n+1$ bits.

D'où $x = V.s_{n+1} + \text{not } V.s_n$

On remplace la formule de $V = R_i \text{ xor } s_{n+1}$

On trouve : $x = (R_i \text{ not } s_{n+1} + \text{not } R_i.s_{n+1})s_{n+1} + (R_i.s_{n+1} + \text{not } R_i.\text{not } s_{n+1})s_n$

$X = \text{not } R_i.s_{n+1} + R_i.s_{n+1}.s_n + \text{not } R_i.\text{not } s_{n+1}.s_n$

$X = \text{not } R_i.s_{n+1} + s_{n+1}.s_n + \text{not } R_i.s_n$

Autre façon de raisonner en fonction des deux derniers bits des opérandes a_n et b_n .

On remarque ici que les signes des opérandes sont corrélés.

En effet :

-si le premier opérande est négatif (somme précédente non nulle donc multiplicande négatif) alors le deuxième opérande est forcément nul ou négatif.

-de la même façon si le deuxième opérande est négatif (multiplicande négatif) alors forcément le 1^{er} opérande est négative ou nul.

$a_n \quad b_n \quad x$

0 0 0 si $a_n=0$ alors le premier opérande est ≥ 0 . Auquel on ajoute un deuxième opérande ≥ 0 donc résultat ≥ 0 donc $x=0$


0 1 1 cas où le deuxième opérande est négatif (multiplicande négatif) donc si $a_n=0$ forcément le premier opérande est nul (voir remarque) donc le résultat est négatif donc $x=1$

1 0 1 somme précédente négative donc 2^{eme} opérande est soit négatif soit nul, donc forcément $x=1$

1 1 1 somme précédente négative et 2^{eme} opérande négative donc $x=1$

D'où $x = a_n + b_n$

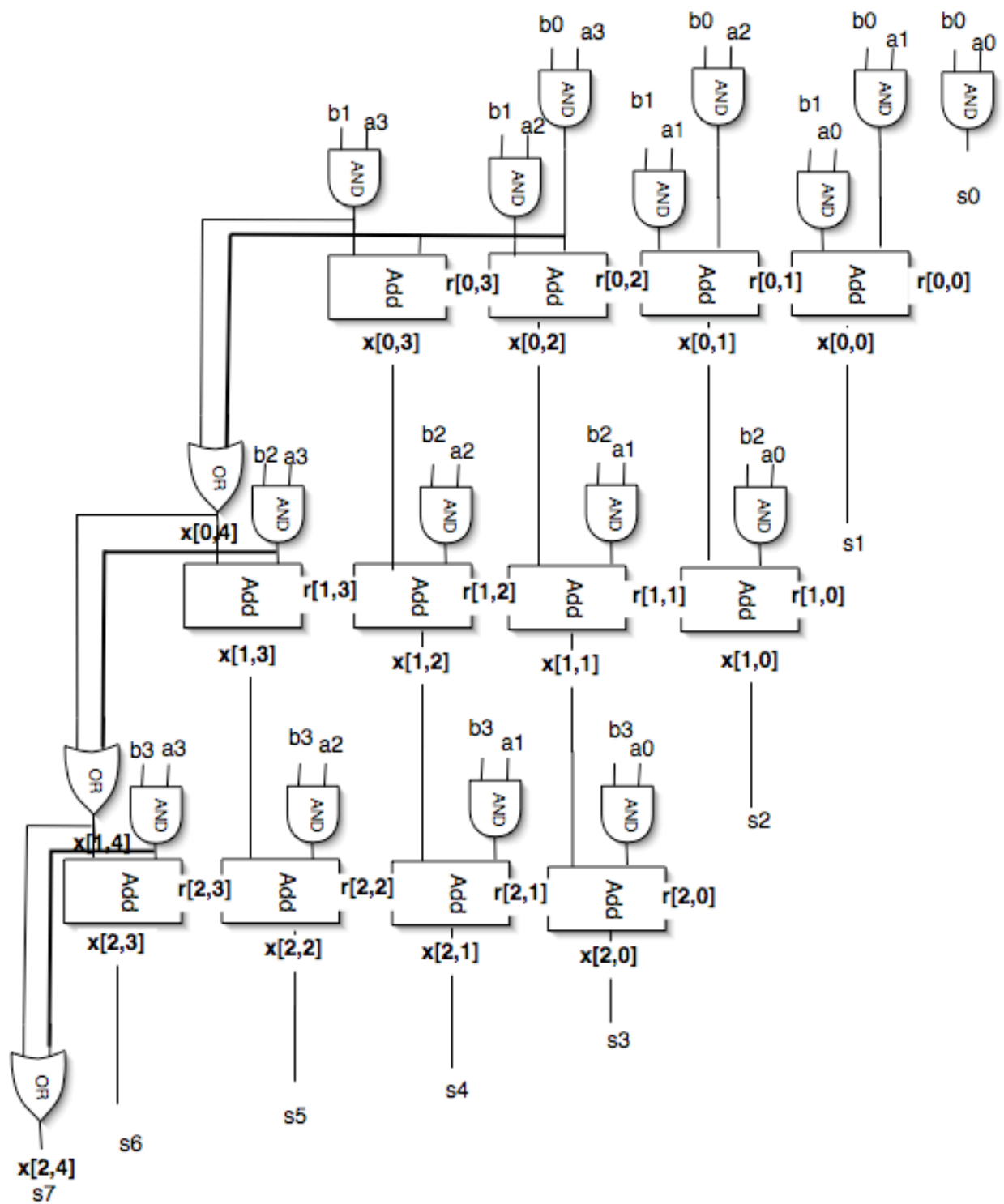
1^{eme} solution : Multiplieur 4 bits avec 1^{ere} opérande et résultat en complément à 2 :
 $x = a_n + b_n$



2eme solution : Multiplieur 4 bits avec 1^{ere} opérande et résultat en complément à 2 :

$x = \text{signe.sn} + \text{sn}+1$

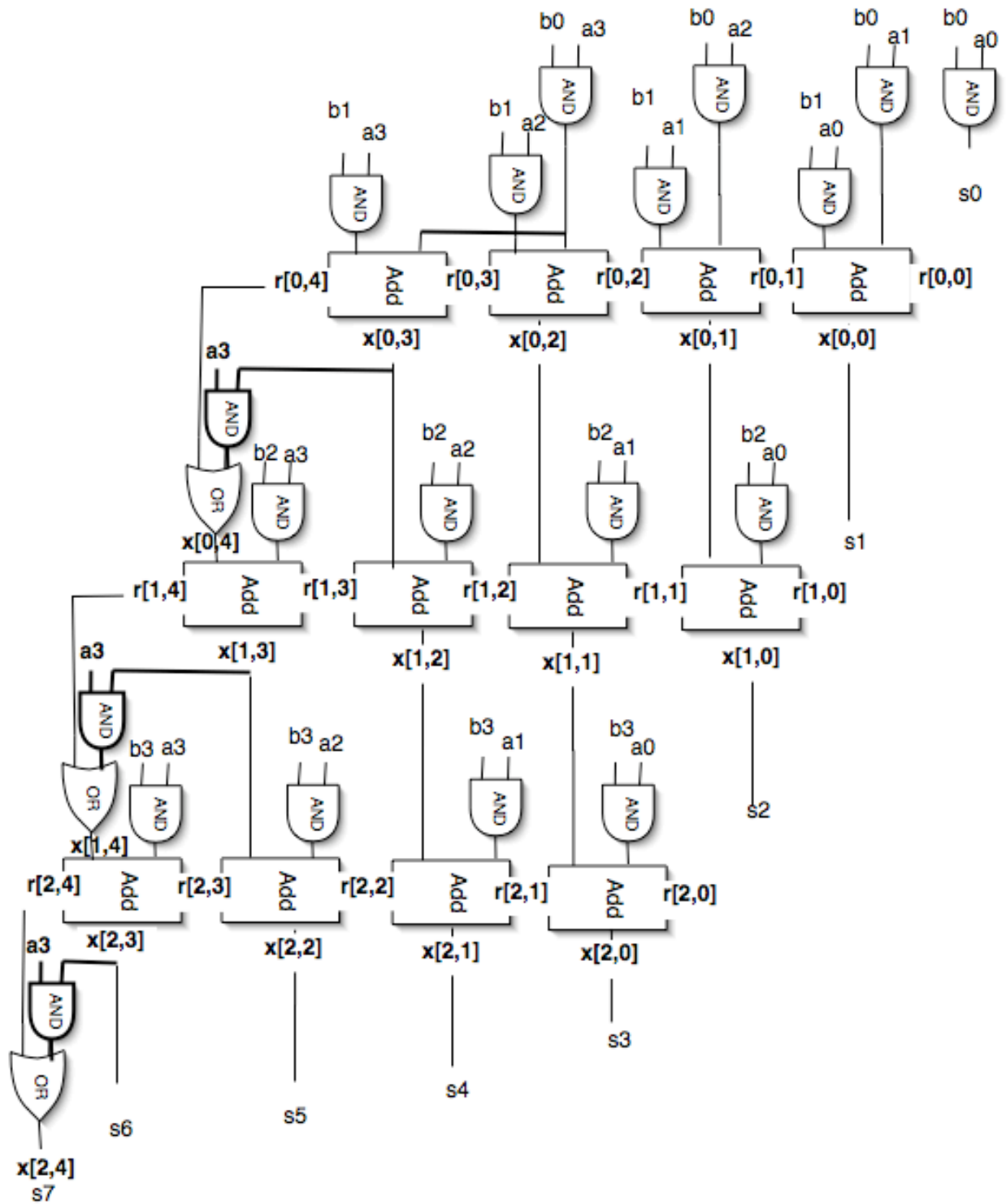Solution qui semble juste mais que l'on a du mal à justifier



Pour finir une autre façon de faire :

Une petite réflexion théorique proposée Goran (revue par Pascal) :

Le complément à 2 sur m bits d'un entier positif x sur n bits ($2^{(n-1)} \leq x < 2^n$), $m > n$, est

$C2(x) = (2^m + x) \text{ modulo } 2^m$ (Souvent on prendra $m = n + 1$, c.a.d., on ajoute un bit pour le signe)

L'argument suivant montre que la multiplication binaire est correcte pour les entiers relatifs

exprimes en C2 si $m \geq 2n$. Formellement, il faut montrer que $(C2(x).C2(y)) \text{ modulo } 2^m = C2(x.y)$ si $m \geq 2n$.

Ce qui donne sur m bits

Pour $x < 0$: $C2(x) = 2^m - |x|$

Pour $x \geq 0$: $C2(x) = x$

Etudions les différents cas :

- Si on fait le produit de 2 entiers négatifs :

$$(2^m - |x|) * (2^m - |y|) = 2^{2m} - (|x| + |y|) * 2^m + |x||y|$$

En regardant sur m bits (c'est à dire modulo 2^m) on obtient (si $|x||y| < 2^m$) :

$$|x||y| = x.y = C2(x.y)$$

- Si on fait le produit d'un entier négatif et d'un positif :

$$x * (2^m - |y|) = x * 2^m - x |y|$$

En regardant sur m bits (c'est à dire modulo 2^m) on obtient (si $-x |y| < 2^m$) :

$$-x |y| = C2(x.y)$$

- Si on fait le produit de 2 entiers positifs : $x * y$

En regardant sur m bits (c'est à dire modulo 2^m) on obtient (si $x.y < 2^m$) : $x.y = C2(x.y)$

En résumé, pour que le calcul soit correct, il suffit d'exprimer x et y en complément à 2 sur m bits avec $m \geq 2n$ *avant* la multiplication pour $x.y < 2^m$ (on vérifie que $m \geq 2n$ implique $m > n$). La multiplication même s'effectue comme pour les entiers naturels. On ne garde que les m bit de poids faible du résultat.

ANNEXE : Description lustre :

Sur 4 bits avec variables intermédiaires pour comprendre :

**Réalisation en Lustre (à voir plus tard avec les étudiants quand ils auront appris le Lustre)
Faux générique sur 4 bits en base 2**

--multiplieur 4 bits non générique realise a partir de and 2 entrees et d'add 1 bit

--2 opérandes n bits, résultats 2*n bits le tout en base 2

-- Additionneur 1 bit

node add1bit(x, y, rin : bool) returns (s, rout : bool);

let

s = x xor y xor rin;

rout = (x and y) or (x and rin) or (y and rin);

tel

-----multiplieur 4 bits

--Voir le dessin 1er indice : colonne, 2eme: ligne

node multnbits(const nn: int; A, B: bool^nn) returns (S: bool^(2*nn));

var x0,x1,x2, r0,r1,r2: bool^(nn+1); --resultat et retenues intermediaires

let

--premier etage

r0[0]= false;

(x0[0..nn-2], r0[1..nn-1])= add1bit(B[0]^(nn-1) and A[1..nn-1], B[1]^(nn-1) and A[0..nn-2],
r0[0..nn-2]);

(x0[nn-1],r0[nn])=add1bit(B[1] and A[nn-1], 0, r0[nn-1]);

x0[nn]= r0[nn];

-- etages de 1 a nn-2

r1[0]= false;

r2[0]= false;

x1[nn]=r1[nn];

x2[nn]=r2[nn];

(x1[0..nn-1],r1[1..nn])= add1bit(B[2]^nn and A[0..nn-1], x0[1..nn], r1[0..nn-1]);


```
(x2[0..nn-1],r2[1..nn])= add1bit(B[3]^nn and A[0..nn-1], x1[1..nn], r2[0..nn-1]);
```

```
--les sorties
```

```
S[0]= A[0] and B[0];
```

```
S[1]= x0[0];
```

```
S[2]= x1[0];
```

```
S[nn-1..(2*nn-1)]= x2[0..nn];
```

```
tel;
```

```
-- instantiation du multnbits
```

```
const a=4;
```

```
node instmultnbits(op1, op2: bool^a)
```

```
returns(res: bool^(2*a));
```

```
let
```

```
res= multnbits(a, op1, op2);
```

```
tel;
```

Vrai générique (plus compliqué tableau de tableau) :

```
--multiplieur n bits realise a partir de and 2 entrees et d'add 1 bit
```

```
--2 opérandes n bits, résultats 2*n bits
```

```
--le multiplicande est en complément à 2, il peut etre négatif
```

```
--le multiplieur est en base 2
```

```
--Le resultat est en complement à 2
```

```
-----
```

```
--tableau de tableau m*n
```

```
--S[i][j]= A[j]and B[i]
```

```
--réalisation recursive
```

```
node tabandrec(const n,m : int; A : bool^n; B: bool^m) returns (S: bool^n^m);
```

```
--attention tableau de tableau : 1er indice contenu des tableau, 2eme indice :tableau de tableau
```

```
--indice inverse dans l'utilisation par rapport à la declaration: ici m tableau de n éléments: S[0..m-
```

```
1,0..n-1]
```

--attention ecriture S[0..m-1][0..n-1] autre semantique

let

-- attention utiliser with au lieu de if sinon le compilateur produit un code qui boucle ??

S=with (m=1) then ([B[0]^n and A])

else (tabandrec(n, m-1, A , B[0..m-2])||B[m-1]^n and A));

--|| est l'opération de concatenation de tableau

tel;

-----multiplieur base sur des tableaux de tableaux

--Voir le dessin 1er indice : colonne, 2eme: ligne

node multnbits(const nn: int; A, B: bool^nn)

returns(S: bool^(2*nn));

var r, x: bool^(nn+1)^nn-1; --resultat et retenues intermediaires

taband:bool^nn^(nn-2); --tableau des and ai bj

let

--premier etage-----

r[0,0]= false;

(x[0,0..nn-2], r[0,1..nn-1])= add1bit(B[0]^(nn-1) and A[1..nn-1], B[1]^(nn-1) and A[0..nn-2],
r[0,0..nn-2]);

(x[0, nn-1],r[0, nn])= add1bit(B[1] and A[nn-1], A[nn-1] and B[0], r[0,nn-1]);

-- remplace A[nn-1]and B[0] par 0 pour un multiplicande en base 2 (non signe)

x[0,nn]= r[0,nn] or ((x[0,nn-1])and(A[nn-1]));

-- remplace x[0,nn-1] and A[nn-1] par 0 pour un multiplicande en base 2 (non signe)

-- etages de 1 a nn-2-----

r[1..nn-2,0]= false^(nn-2);--attention parenthese obligatoire

x[1..nn-2,nn]=r[1..nn-2,nn] or (x[1..nn-2,nn-1]and (A[nn-1])^(nn-2)) ;

```
-- remplace  $x[1..nn-2, nn-1]$  and  $(A[nn-1])^{nn-2}$  par 0 pour un multiplicande en base 2 (non  
signe)
```

```
taband=tabandrec(nn, nn-2, A[0..nn-1], B[2..nn-1]);
```

```
(x[1..nn-2, 0..nn-1], r[1..nn-2, 1..nn])= add1bit(taband, x[0..nn-3, 1..nn], r[1..nn-2, 0..nn-1]);
```

```
--les sorties
```

```
S[0]= A[0] and B[0];
```

```
S[1..nn-1]= x[0..nn-2, 0];
```

```
S[nn..(2*nn-1)]= x[nn-2, 1..nn];
```

```
tel;
```

```
-- instantiation du multnbits generique
```

```
const a=3;
```

```
node instmultnbits(op1, op2: bool^a)
```

```
returns(res: bool^(2*a));
```

```
let
```

```
res= multnbits(a, op1, op2);
```

```
tel;
```